

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА**

Соберите на макетной плате схему, изображенную на рисунке.

С лабораторного источника питания подайте напряжение 5 В в указанной полярности.

Измерьте напряжение в точках:

1) Б-В, 2) А-В, 3) Д-В

Измерьте силу тока в точках: 4) А-Г.

Все измерения выполните для нажатой и отжатой кнопки.

